

第六章 数字逻辑实验设计

6.1 实验一 基本门电路与数据扩展描述

1. 实验介绍

在本次实验中，我们将练习使用 Verilog HDL 语言，并采用三种不同的描述方式设计基本门电路，实现数据扩展。

2. 实验目标

- 学习用不同的描述方式设计基本门电路并实现数据扩展。
- 学习设计仿真工具的使用方法。
- 学习如使用开发板。

3. 实验原理

1) 基本门电路实验

(1) 基本与或非门实验

图 6.1.1 给出了所要建模的基本与或非门实验的电路原理图。

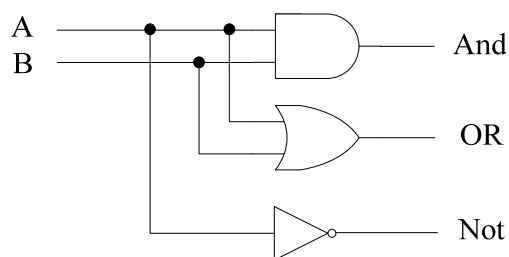


图 6.1.1 与或非门实验的电路原理图

● 接口定义:

```
module logic_gates(iA,iB,oAnd,oOr,oNot);
    input iA,iB;           //输入信号 A、B
    output oAnd,oOr,oNot; //与、或、非输出信号
```

● Verilog 代码描述:

a) 结构型描述

```
module logic_gates_1(iA,iB,oAnd,oOr,oNot);
    input iA, iB;
    output oAnd,oOr,oNot;
    and and_inst(oAnd, iA,iB);
    or or_inst(oOr, iA,iB);
    not not_inst(oNot, iA);
endmodule
```

b) 数据流型描述

```
module logic_gates_2(iA,iB,oAnd,oOr,oNot);
    input iA, iB;
    output oAnd,oOr,oNot;
    assign oAnd = iA & iB;
    assign oOr = iA | iB;
    assign oNot = ~iA;
endmodule
```


c) 行为描述

```
module logic_gates_3(iA,iB,oAnd,oOr,oNot);
    input iA, iB;
    output oAnd,oOr,oNot;
    reg oAnd, oOr, ONot;
    always @ (*)
    begin
        oAnd = iA & iB;
        oOr = iA | iB;
        oNot = ~ iA;
    end
endmodule
```

● TestBench 代码描述:

<pre>`timescale 1ns/1ns module logic_gates_tb; reg iA; reg iB; wire oAnd; wire oOr; wire oNot; initial begin iA = 0; #40 iA = 1; #40 iA = 0; #40 iA = 1; #40 iA = 0; end end</pre>	<pre>initial begin iB = 0; #40 iB = 0; #40 iB = 1; #40 iB = 1; #40 iB = 0; end logic_gates_1 logic_gates_inst(.iA(iA), .iB(iB), .oAnd(oAnd), .oOr(oOr), .oNot(oNot)); endmodule</pre>
---	---


● Modelsim 仿真

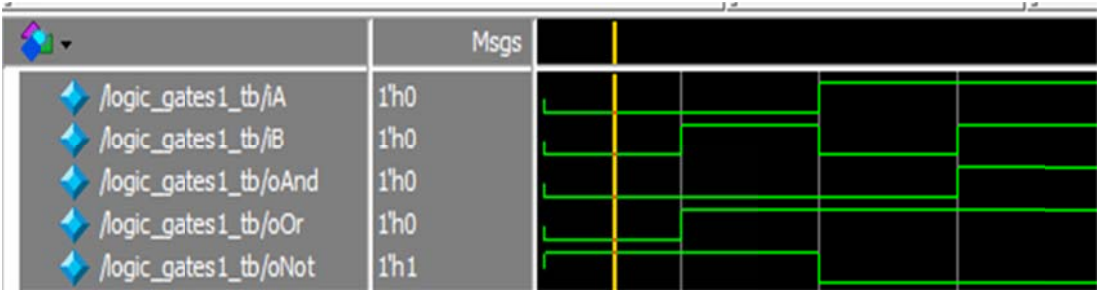

● XDC 文件配置

变量	iA	iB	oAnd	oOr	oNot
N4 板上的管脚	SW0 (J15)	SW1 (L16)	LD0 (H17)	LD1 (K15)	LD2 (J13)

● 综合下板

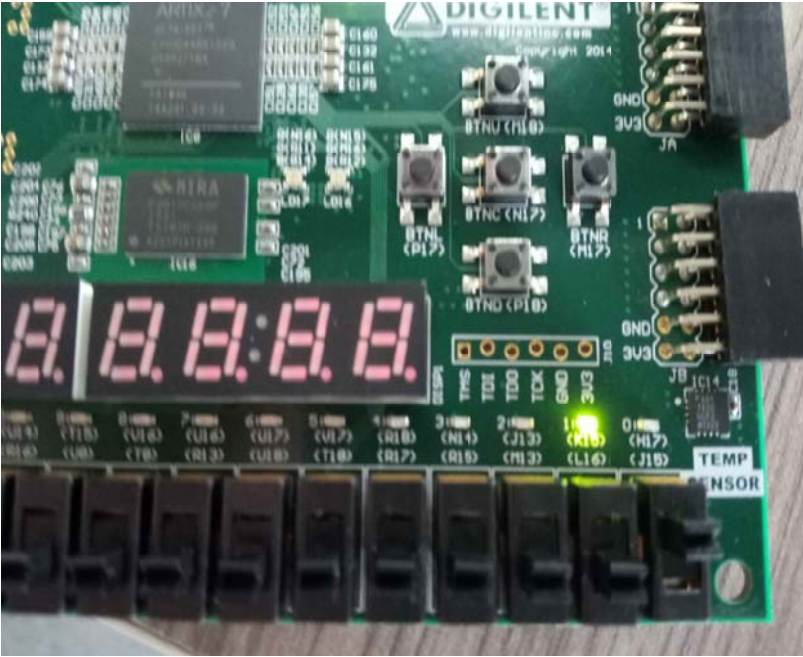

(2) 三态门实验

图 6.1.2 给出了所要建模的三态门的逻辑符号和真值表。

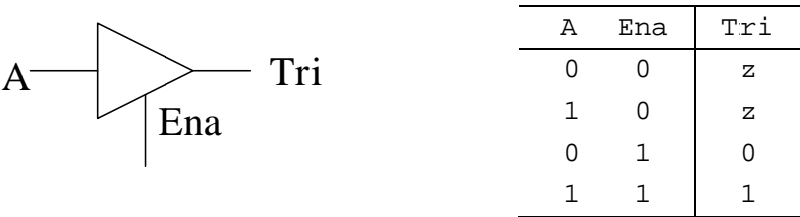


图 6.1.2 三态门的逻辑符号和真值表

● 接口定义:

```
module three_state_gates(iA,iEna,oTri);
    input iA;           //输入信号 A
    input iEna;         //使能信号 Ena,高电平有效
    output oTri;        //三态输出信号 Tri
endmodule
```


● Verilog 代码描述:

```
module three_state_gates(iA,iEna,oTri);
    input iA;
    input iEna;
    output oTri;
    assign oTri = (iEna==1)? iA:'bz;
endmodule
```

● TestBench 代码描述:

<pre>`timescale 1ns/1ns Module three_state_gates_tb; reg iA; reg iEna; wire oTriState; three_state_gates uut (.iA(iA), .iEna(iEna), .oTriState(oTriState)); initial begin</pre>	<pre> iA = 0; #40 iA = 1; #40 iA = 0; #40 iA = 1; end initial begin iEna = 1; #20 iEna = 0; #40 iEna = 1; #20 iEna = 0; end endmodule</pre>
--	--

● Modelsim 仿真

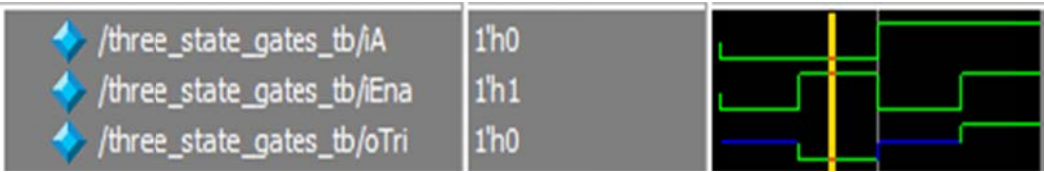

● XDC 文件配置

变量	iA	iEna	oTri
N4 板上的管脚	SW0 (J15)	BTNR (M17)	LD0 (H17)

The image shows a custom PCB assembly with the following components and labels:

- Top Left:** ARTIX-7 FPGA (K7A1000), C200, C201, C202, C994, C9

2) 数据扩展实验

本实验所建模的扩展模块的功能为将输入的数据扩展为 32 位数据。

● 接口定义:

```
module extend #(parameter WIDTH = 16)(
    input [WIDTH-1:0] a, //输入数据，数据宽度可以根据需要自行定义
    input sext,           //sext 有效为符号扩展，否则 0 扩展
    output [31:0]b        //32 位输出数据
);
```

● Verilog 代码描述:

```
module extend #(parameter WIDTH = 16)(
    input [WIDTH-1:0] a,
    input sext, //sext 有效是为符号扩展，否则为 0 扩展
    output [31:0] b
);
    assign b=sext? {{(32-WIDTH){a[WIDTH-1]}},a} : {27'b0,a};
endmodule
```

● TestBench 代码描述:

```
`timescale 1ns/1ns

module extend_tb;
    reg [15:0] a;
    reg sext;
    wire [31:0] b;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
```

```

extend uut (.a(a),.sext(sext),.b(b));
initial
  begin
    // Initialize Inputs
    a = 0;
    sext = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    // Add stimulus here
    sext <= 1;
    a <= 16'h0000;
    #100;
    sext <= 0;
    a <= 16'h8000;
    #100;
    sext <= 1;
    a <= 16'h8000;
    #100;
    sext <= 0;
    a <= 16'hffff;
    #100;
    sext <= 1;
    a <= 16'hffff;
    #100;
  end
endmodule

```

● Modelsim 仿真

	Msgs	
+ /extend_tb/a	16'hffff	16'h0000 16'h8000 16'hffff
/extend_tb/sext	1'h1	
+ /extend_tb/b	32'hffffffff	32'h00... 3... 3... 3...

4. 实验步骤:

1. 用 logisim 画出基本与或非门实验电路原理图，验证逻辑。
2. 新建 Vivado 工程，编写各个模块。
3. 编写各个模块的 test bench，并调用 ModelSim 仿真测试各模块。
4. 配置 XDC 文件，综合下板，并观察实验现象。
5. 按照要求书写实验报告。